



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**  
**DCC301– ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES– 2024**  
**PROF. DR. HEBERT OLIVEIRA ROCHA**

**RYAM PIMENTEL DE OLIVEIRA**  
**CLEILLYSON OSMAR SOUZA DINIZ DE ALMEIDA**

**LABORATÓRIO DE CIRCUITOS**

**BOA VISTA, RR**

**2024**

**RYAM PIMENTEL DE OLIVEIRA**  
**CLEILLYSON OSMAR SOUZA DINIZ DE ALMEIDA**

**LABORATÓRIO DE CIRCUITOS**

Trabalho da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores do ano de 2024 apresentado à Universidade Federal de Roraima do curso de Bacharelado em ciência da computação.

Docente: Prof. Dr. Hebert O. Rocha

**BOA VISTA, RR**

**2024**

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>COMPONENTES .....</b>	<b>7</b>
1.1	REGISTRADOR <i>FLIP-FLOP</i> DO TIPO D E DO TIPO JK.....	7
1.2	MULTIPLEXADOR .....	8
1.3	XOR .....	8
1.4	SOMADOR DE 8 <i>BITS</i> E SOMA MAIS 4 .....	9
1.5	SOMADOR DE 8 <i>BITS</i> .....	10
1.6	MEMÓRIA <i>ROM</i> .....	10
1.7	MEMÓRIA <i>RAM</i> DE 8 <i>BITS</i> .....	11
1.8	BANCO DE REGISTRADORES DE 8 <i>BITS</i> .....	12
1.9	DETECTOR DE SEQUÊNCIA BINÁRIA.....	14
1.10	ULA DE 8 <i>BITS</i> .....	14
	<b>1.10.1 Entradas .....</b>	<b>14</b>
	<b>1.10.2 Saídas.....</b>	<b>15</b>
	<b>1.10.2 Operações Disponíveis (Controladas pelo SEL) .....</b>	<b>15</b>
1.11	EXTENSOR DE SINAL 4 <i>BITS</i> PARA 8 <i>BITS</i> .....	15
1.12	MÁQUINA DE ESTADOS: SEMÁFORO .....	15
1.13	CONTADOR SÍNCRONO .....	16
1.14	PARIDADE ÍMPAR .....	17
1.15	OTIMIZAÇÃO LÓGICA .....	18
1.16	DECODIFICADOR DE 7 SEGUIMENTOS.....	18
1.17	DETECTOR DE NÚMEROS PRIMOS .....	20

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Flip-Flop JK.....	7
Figura 2 - Flip-Flop D .....	7
Figura 3 - Multiplexador de 4 opções de entrada .....	8
Figura 4 - Porta logica XOR .....	8
Figura 5 - Somador de 1 <i>bit</i> .....	9
Figura 6 - Somador de 8 <i>bits</i> mais 4 .....	10
Figura 7 - Somador de 8 <i>bits</i> .....	10
Figura 8 - Memória ROM.....	11
Figura 9 - Componente "palavra" .....	12
Figura 10 - Memória RAM .....	12
Figura 11 - Registradores.....	13
Figura 12 - Banco de registradores .....	13
Figura 13 - Detector de sequência binaria .....	14
Figura 14 - Extensor de sinal.....	15
Figura 15 - Semáforo de pedestres.....	16
Figura 16 - Contador síncrono.....	17
Figura 17 - Paridade ímpar.....	17
Figura 18 - Circuito simplificado .....	18
Figura 19 - <i>Display</i> hexadecimal .....	20
Figura 20 - Número primo .....	20

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela verdade multiplexador .....	8
Tabela 2 - Tabela verdade somador 1 <i>bit</i> .....	9
Tabela 3 - Tabela dos endereços da ROM .....	11
Tabela 4 - Tabela de paridade ímpar .....	18
Tabela 5 - Tabela dos números primos.....	21

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FF	<i>Flip-Flop</i>
RAM	<i>Random Access Memory</i>
ROM	<i>Read-Only Memory</i>
ULA	Unidade Lógica e Aritmética


## 1 Componentes

Nesta seção será apresentado todos os componentes que foram construídos junto de suas respectivas descrições, funcionalidades, também serão apresentados os circuitos feitos no *Logisim* e alguns testes.

### 1.1 Registrador *Flip-Flop* do tipo D e do tipo JK


O FF JK junto do FF D é usado para armazenar um valor logico, foi construído primeiro o FF JK com 5 entradas sendo elas: J, K, *Clock*, *Set* e *Clear*. O *Set* e *Clear* Foram adicionados para melhorar a confiabilidade do componente.

Figura 1 - Flip-Flop JK

 

O FF D foi feito usando dois circuitos SR combinados em uma configuração de mestre e escravo, o primeiro circuito é o “mestre” e o segundo o “escravo” e apresenta duas entradas a D e o *clock* e duas saídas Q e Q/

Figura 2 - Flip-Flop D

 

## 1.2 Multiplexador

O multiplexador apresenta 4 entradas de dados, 2 de controle e uma saída, as entradas de dados controlam qual vai ser a saída que será exibida.

Figura 3 - Multiplexador de 4 opções de entrada

 



Tabela 1- Tabela verdade multiplexador

Controle		Entrada ativa
S0	S1	S
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3

## 1.3 Xor

Essa porta logica apesar de simples é de extrema importância para simplificar vários circuitos, é o “ou exclusivo” onde a saída é 1 quando apenas uma das entradas é 1.

Figura 4 - Porta logica XOR

 



#### 1.4 Somador de 8 *bits* e soma mais 4

O somador tem 2 partes fundamentais o somador geral e o somador *bit a bit*, o somador *bit a bit* tem 3 entradas: A, B são os números originais e *carry in* que é o resto da soma do *bit* anterior, as três entradas são somadas. O componente tem 2 saídas: S que é o resultado da soma que fica e o *carry out* que vai ser somado com o próximo *bit*.

Figura 5 - Somador de 1 *bit*


 


Tabela 2 - Tabela verdade somador 1 *bit*

A	B	carryin	S	c-OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

A segunda parte o somador de 8 *bits* usa 8 somadores de *bit a bit*, esse componente tem uma entrada de 8 *bits*, pois o número somado será o 4, e uma saída de 9 *bits* para não dar *overflow*


Figura 6 - Somador de 8 *bits* mais 4

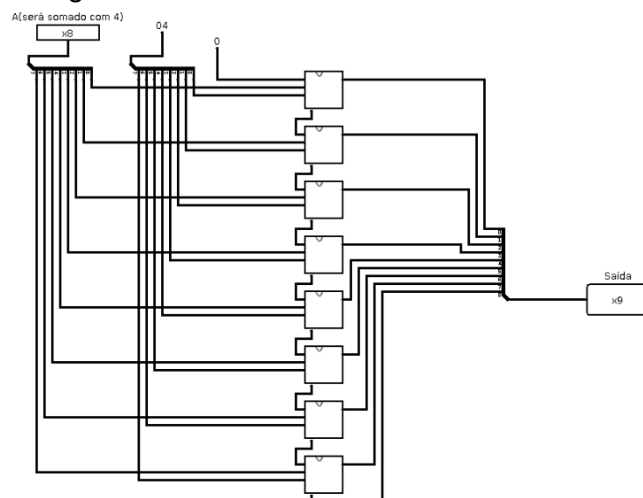

### 1.5 Somador de 8 *bits*

O somador de 8 *bits* é idêntico ao somador de 8 *bits* anterior com exceção de que ele tem duas entradas de 8 *bits* ao invés de apenas uma e apresenta duas saídas uma de 8 *bits* e outra de 1 *bit* para *overflow*.

Figura 7 - Somador de 8 *bits*

 

### 1.6 Memória ROM

A memória ROM é um tipo de memória não volátil, utilizada para armazenar dados permanentes e instruções essenciais para o funcionamento de sistema. A nossa ROM uma entrada de 3 *bits* e saída de 8 *bits*.

Figura 8 - Memória ROM

 


Tabela 3 - Tabela dos endereços da ROM

Entrada	Saída
000	10010001
001	01100010
010	00000001
011	00001100
100	00001000
101	01000001
110	00100100
111	10010100

### 1.7 Memória RAM de 8 bits

A Memória RAM é um tipo de memória que armazena dados de forma não sequencial, sendo o endereço de memória responsável por definir o local exato de armazenamento. A RAM projetada conta com 8 espaços de armazenamento, cada um capaz de guardar um valor de 8 bits. O seletor é conectado a um demultiplexador como entrada de seleção (*select*), enquanto a entrada do demultiplexador é o *clock* principal. Uma das oito saídas do demultiplexador atua como o *clock* para o componente "palavra", que é responsável por armazenar 8 bits de dados através de

oito FF do tipo D. O componente “palavra” possui uma entrada de 8 *bits*, duas de apenas um *bit* o *clock* e o *clear*. Esse componente possui apenas uma saída de 8 *bits*.

Figura 9 - Componente "palavra"


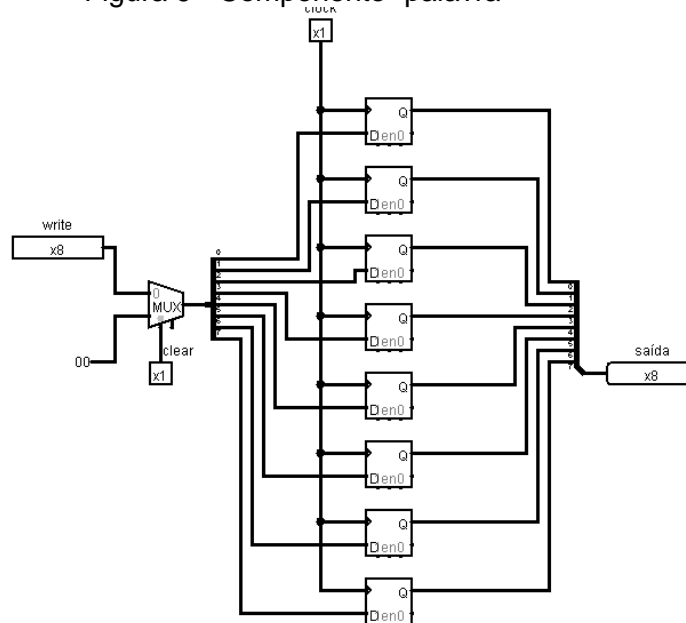


Figura 10 - Memória RAM

 

### 1.8 Banco de registradores de 8 *bits*

Um banco de registradores é um componente digital formado por um conjunto de registradores organizados para acesso organizado. Ele permite a realização de operações de leitura, para recuperar dados previamente armazenados, e de escrita, para atualizar ou modificar as informações internas.

O nosso banco de registradores possui 4 entradas:

- *data\_in* (8 bits): Representa o valor a ser escrito no registrador selecionado.
- *write\_select* (4 bits): Controla qual dos 16 registradores receberá o valor de *data\_in*. Ele está conectado a um demultiplexador que direciona o sinal de escrita para o registrador correspondente.
- *rx\_select* (4 bits): Determina qual registrador será lido para a saída *rx*.
- *ry\_select* (4 bits): Determina qual registrador será lido para a saída *ry*.

E apresenta duas saídas:

- *rx* (8 bits): Fornece o valor armazenado no registrador selecionado por *rx\_select*.
- *ry* (8 bits): Fornece o valor armazenado no registrador selecionado por *ry\_select*.

Sua arquitetura interna possui 16 registradores de 8 bits cada um com entradas para dados, a entrada *write\_select* é conectada a um demultiplexador que direciona o sinal de escrita para o registrador apropriado. O valor em *data\_in* é armazenado no registrador selecionado, por fim dois multiplexadores para Leitura um é controlado pelo *rx\_select* que conecta o registrador a saída *rx* e o *ry\_select* que faz o mesmo, mas para a saída *ry*.

Existem duas operações principais: a escrita e a leitura. Na operação de escrita, o valor presente em *data\_in* é armazenado no registrador indicado pelo sinal *write\_select*. Apenas o registrador especificado é atualizado com o novo valor, enquanto os demais registradores mantêm seus conteúdos inalterados. E na de leitura, os registradores a serem lidos para *rx* e *ry* são determinados por *rx\_select* e *ry\_select*, respectivamente. Cada seletor escolhe um registrador cuja saída será enviada ao barramento correspondente.

Figura 11 - Registradores


 



Figura 12 - Banco de registradores

 

## 1.9 Detector de sequência binaria

Para criar o componente de sequência binária, que reconheça a sequência "101", foi criado primeiro uma máquina de estados finitos que o aceite, essa máquina está representada nessa imagem, a saída dela é 1 quando detecta a sequência 1 0 1, a partir dela se cria tabela verdade e os consequentes máquina de karnaugh e operação lógica

Figura 13 - Detector de sequência binaria

 

## 1.10 Ula de 8 bits

A ULA é um componente digital responsável por realizar operações lógicas e aritméticas básicas. Esta ULA possui as seguintes características e funcionalidades.

### 1.10.1 Entradas

- A (8 bits): Operando de entrada principal.

- B (8 *bits*): Operando de entrada secundário.
- SEL (4 *bits*): Sinal de seleção que determina a operação a ser executada.

### 1.10.2 Saídas

- *RESULT* (8 *bits*): Resultado da operação selecionada. 2.
- *overflow\_sub* (1 *bit*): *overflow* do sub 3.
- *overflow\_sum* (1 *bit*): *overflow* de soma.


### 1.10.2 Operações Disponíveis (Controladas pelo SEL)

1. *AND*: Operação lógica *AND* entre A e B.  $RESULT = A \& B$
2. *OR*: Operação lógica *OR* entre A e B.  $RESULT = A | B$
3. *NOT* (A): Operação lógica *NOT* aplicada apenas ao operando A.  $RESULT = \sim A$
4. *NOR*: Operação lógica *NOR* entre A e B.  $RESULT = \sim (A | B)$
5. *NAND*: Operação lógica *NAND* entre A e B.  $RESULT = \sim (A \& B)$
6. *XOR*: Operação lógica *XOR* entre A e B.  $RESULT = A \oplus B$
7. *SUBTRAÇÃO*: Subtração entre os operandos A e B.  $RESULT = A - B$
8. *SHIFT LEFT*: Deslocamento lógico do operando A para a esquerda em 2 *bits*.  
 $RESULT = A <> 2$
9. *SHIFT RIGHT*: Deslocamento lógico do operando A para a direita em 2 *bits*.  
 $RESULT = A >> 2$
10. *SOMADOR*: Somados operandos A e B, com detecção de "carry out".  $RESULT = A + B$   
 $overflow\_sum = (Resultado > 255)$

### 1.11 Extensor de Sinal 4 *bits* para 8 *bits*

Um extensor de sinal de 4 *bits* para 8 *bits* copia os 4 *bits* de entrada para os 4 *bits* menos significativos da saída. Para extensão de sinal, o *bit* mais significativo da entrada (*bit* 3) é replicado nos 4 *bits* mais significativos da saída. Isso mantém o valor correto em complemento de dois.


Figura 14 - Extensor de sinal

 

### 1.12 Máquina de estados: semáforo

Máquina de estados de um semáforo de pedestres, tem dois estados: verde e vermelho, a entrada é um botão que quando está em 0 não faz nada, e quando está em 1, muda o estado da máquina

Figura 15 - Semáforo de pedestres

 


### 1.13 Contador síncrono

Esse componente conta de 1 em 1 conforme o *clock* muda, apresenta uma escalabilidade grande e simples utilizando apenas portas *and*, *xor* e FF do tipo D. O primeiro FF precisa apenas que a saída Q/ seja colocado a sua entrada e assim já varia a cada vez que acontece 1 *clock*. Para o segundo FF é adicionado uma porta *xor* e nessa porta é ligado a saída Q do primeiro e do segundo FF, após isso é ligada essa saída a entrada do FF D, dessa maneira ela varia com dois *clocks*. No terceiro FF é adicionado uma porta *and* e uma porta *xor*, na porta *xor* são ligadas as saídas Q do primeiro e do segundo FF, a saída dessa porta *and* é ligado a nova porta *xor* e na outra entrada da porta *xor* é colocado a saída de Q do terceiro FF e a saída da porta *xor* é colocada na entrada D do FF. A partir do terceiro é a mesma coisa, porta *xor* e *and* com todas as saídas Qs anteriores.



Figura 16 - Contador síncrono

 

#### 1.14 Paridade ímpar

Esse componente mostra quais dos sinais apresentam quantidades ímpares de 1s

Figura 17 - Paridade ímpar

 



Tabela 4 - Tabela de paridade ímpar

ENTRADA				SAÍDA
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1

### 1.15 Otimização lógica

Foi escolhido o xor para otimizar, ao invés de usar um circuito grande foi reduzido a apenas uma porta logica.

Figura 18 - Circuito simplificado

 

### 1.16 Decodificador de 7 seguimentos

Para fazer esse componente foram feitos 8 componentes, sendo 7 deles os responsáveis por representar cada seguimento corretamente e 1 apenas para receber a entrada e a saída para o display.


 
 
 
 
 
 
 


Figura 19 - *Display* hexadecimal

 

### 1.17 Detector de números primos

O componente através de portas lógicas recebe uma entrada de 4 *bits* e a saída é 1 apenas se o número for primo.

Figura 20 - Número primo

 


Tabela 5 - Tabela dos números primos

ENTRADA				SAÍDA
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1

## REFERÊNCIAS

Maganha, G. V. (7 de 12 de 2024). *GV ensino*. Fonte: Youtube:

<https://youtube.com/@gvensino?si=6hcXfaUM9wIMjL1r>

Souza, P. (7 de 12 de 2024). *Pedro Souza*. Fonte: Youtube:

<https://youtube.com/@pedrosouza-bu2dn?si=s4laZ1mUzetPUC1>