



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**  
**CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**  
**DCC301– ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES– 2024**  
**PROF. DR. HEBERT OLIVEIRA ROCHA**

**RYAN PIMENTEL DE OLIVEIRA**  
**CLEILLYSON OSMAR SOUZA DINIZ DE ALMEIDA**

**LABORATÓRIO DE CIRCUITOS**

**BOA VISTA, RR**

**2024**

**RYAN PIMENTEL DE OLIVEIRA**  
**CLEILLYSON OSMAR SOUZA DINIZ DE ALMEIDA**

**LABORATÓRIO DE CIRCUITOS**

Trabalho da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores do ano de 2024 apresentado à Universidade Federal de Roraima do curso de Bacharelado em ciência da computação.

Docente: Prof. Dr. Hebert O. Rocha

**BOA VISTA, RR**

**2024**

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>COMPONENTES .....</b>	<b>7</b>
1.1	REGISTRADOR <i>FLIP-FLOP</i> DO TIPO D E DO TIPO JK.....	7
1.2	MULTIPLEXADOR .....	8
1.3	XOR .....	8
1.4	SOMADOR DE 8 <i>BITS</i> E SOMA MAIS 4 .....	9
1.5	SOMADOR DE 8 <i>BITS</i> .....	10
1.6	MEMÓRIA <i>ROM</i> .....	10
1.7	MEMÓRIA <i>RAM</i> DE 8 <i>BITS</i> .....	12
1.8	BANCO DE REGISTRADORES DE 8 <i>BITS</i> .....	13
1.9	DETECTOR DE SEQUÊNCIA BINÁRIA.....	14
1.10	ULA DE 8 <i>BITS</i> .....	15
	<b>1.10.1 Entradas .....</b>	<b>15</b>
	<b>1.10.2 Saídas.....</b>	<b>15</b>
	<b>1.10.2 Operações Disponíveis (Controladas pelo SEL) .....</b>	<b>15</b>
1.11	EXTENSOR DE SINAL 4 <i>BITS</i> PARA 8 <i>BITS</i> .....	16
1.12	MÁQUINA DE ESTADOS: SEMÁFORO .....	16
1.13	CONTADOR SÍNCRONO .....	17
1.14	PARIDADE ÍMPAR .....	17
1.15	OTIMIZAÇÃO LÓGICA .....	18
1.16	DECODIFICADOR DE 7 SEGUIMENTOS.....	19
1.17	DETECTOR DE NÚMEROS PRIMOS .....	21

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Flip-Flop JK.....	7
Figura 2 - Flip-Flop D .....	7
Figura 3 - Multiplexador de 4 opções de entrada .....	8
Figura 4 - Porta logica XOR .....	8
Figura 5 - Somador de 1 <i>bit</i> .....	9
Figura 6 - Somador de 8 <i>bits</i> mais 4 .....	10
Figura 7 - Somador de 8 <i>bits</i> .....	10
Figura 8 - Memória ROM.....	11
Figura 9 - Componente "palavra" .....	12
Figura 10 - Memória RAM .....	13
Figura 11 - Registradores.....	14
Figura 12 - Banco de registradores .....	14
Figura 13 - Detector de sequência binaria .....	15
Figura 14 - Extensor de sinal.....	16
Figura 15 - Semáforo de pedestres.....	16
Figura 16 - Contador síncrono.....	17
Figura 17 - Paridade ímpar.....	18
Figura 18 - Circuito simplificado .....	19
Figura 19 - <i>Display</i> hexadecimal .....	20
Figura 20 - Número primo .....	21

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela verdade multiplexador .....	8
Tabela 2 - Tabela verdade somador 1 <i>bit</i> .....	9
Tabela 3 - Tabela de paridade ímpar .....	18
Tabela 4 - Tabela dos números primos.....	21

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FF	<i>Flip-Flop</i>
RAM	<i>Random Access Memory</i>
ROM	<i>Read-Only Memory</i>
ULA	Unidade Lógica e Aritmética


## 1 Componentes

Nesta seção será apresentado todos os componentes que foram construídos junto de suas respectivas descrições, funcionalidades, também serão apresentados os circuitos feitos no *Logisim* e alguns testes.

### 1.1 Registrador *Flip-Flop* do tipo D e do tipo JK


O FF JK junto do FF D é usado para armazenar um valor logico, foi construído primeiro o FF JK com 5 entradas sendo elas: J, K, *Clock*, *Set* e *Clear*. O *Set* e *Clear* Foram adicionados para melhorar a confiabilidade do componente.

Figura 1 - Flip-Flop JK

 

O FF D foi feito usando dois circuitos SR combinados em uma configuração de mestre e escravo, o primeiro circuito é o “mestre” e o segundo o “escravo” e apresenta duas entradas a D e o *clock* e duas saídas Q e Q/

Figura 2 - Flip-Flop D

 

## 1.2 Multiplexador

O multiplexador apresenta 4 entradas de dados, 2 de controle e uma saída, as entradas de controle(s1s0) controlam qual vai ser a saída que será exibida.

Figura 3 - Multiplexador de 4 opções de entrada

 



Tabela 1- Tabela verdade multiplexador

Controle		Entrada ativa
S0	S1	S
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3

## 1.3 Xor

Essa porta logica apesar de simples é de extrema importância para simplificar vários circuitos, é o “ou exclusivo” onde a saída é 1 quando apenas uma das entradas é 1, mas não as duas ao mesmo tempo.

Figura 4 - Porta logica XOR

 



1.4 Somador de 8 *bits* e soma mais 4

O somador tem 2 partes fundamentais: o somador geral e o somador completo, o somador completo tem 3 entradas: A, B são os números originais e *carry in* que é o *carry out* do *bit* anterior, as três entradas são somadas. O componente tem 2 saídas: S que é o resultado da soma que fica e o *carry out* que vai ser somado com o próximo *bit*.

Figura 5 - Somador de 1 *bit*


 


Tabela 2 - Tabela verdade somador 1 *bit*

A	B	carryin	S	c-OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

A segunda parte o somador de 8 *bits* usa 8 somadores de *bit a bit*, esse componente tem uma entrada de 8 *bits*, pois o número somado será o 4, e uma saída de 9 *bits* em que o bit mais significativo é o *overflow*.


Figura 6 - Somador de 8 *bits* mais 4

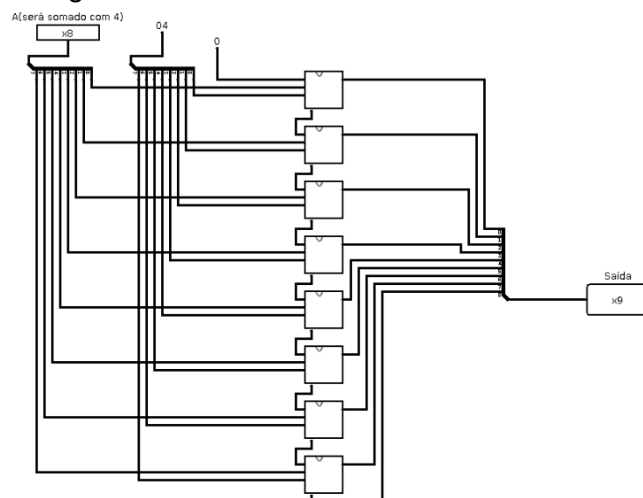

### 1.5 Somador de 8 *bits*

O somador de 8 *bits* é idêntico ao somador de 8 *bits* anterior com exceção de que ele tem duas entradas de 8 *bits* ao invés de apenas uma e apresenta duas saídas uma de 8 *bits* e outra de 1 *bit* para *overflow*.

Figura 7 - Somador de 8 *bits*

 


### 1.6 Memória ROM

A Memória ROM, diferentemente da RAM, armazena valores de forma sequencial, sem exigir a entrada de um endereço específico para salvar os dados. Por

isso, ela funciona como um "registro" das instruções realizadas, onde o valor de saída sempre corresponde ao último valor armazenado.

Nesta ROM, o endereço é controlado por um contador que é atualizado por um *clock*, passando por um multiplexador. Quando a chave de leitura/escrita está em 1, o *clock* não atualiza o contador, permitindo que o valor no endereço atual seja lido na saída *output*. Para escrever um valor, é necessário inseri-lo na entrada *input* e ajustar a chave de leitura/escrita para 0, esta ROM possui 16 espaços de armazenamento, cada um com 8 bits.

Figura 8 - Memória ROM

 

### 1.7 Memória RAM de 8 bits

A Memória RAM é um tipo de memória que armazena dados de forma não sequencial, sendo o endereço de memória responsável por definir o local exato de armazenamento. A RAM projetada conta com 8 espaços de armazenamento, cada um capaz de guardar um valor de 8 bits. O seletor é conectado a um demultiplexador como entrada de seleção (*select*), enquanto a entrada do demultiplexador é o *clock* principal. Uma das oito saídas do demultiplexador atua como o *clock* para o componente "palavra", que é responsável por armazenar 8 bits de dados através de oito FF do tipo D. O componente "palavra" possui uma entrada de 8 *bits*, duas de apenas um *bit* o *clock* e o *clear*. Esse componente possui apenas uma saída de 8 *bits*.

Figura 9 - Componente "palavra"


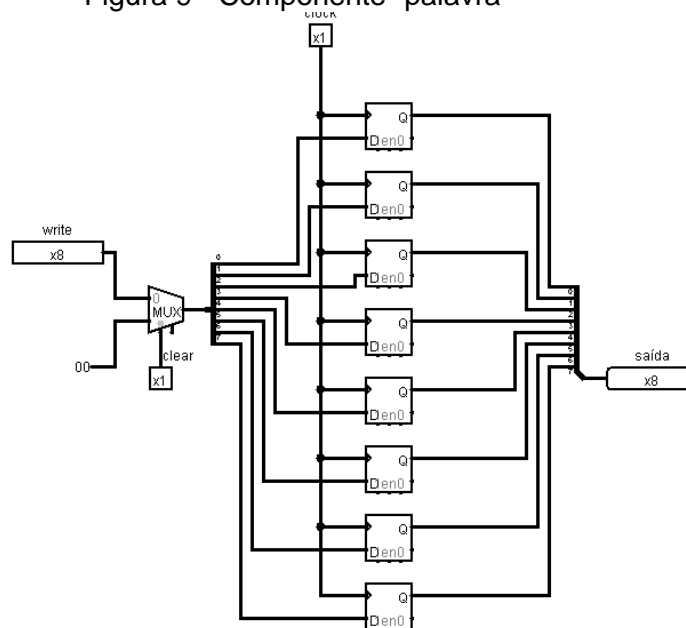


Figura 10 - Memória RAM

 

### 1.8 Banco de registradores de 8 bits

Um banco de registradores é um componente digital formado por um conjunto de registradores organizados para acesso organizado. Ele permite a realização de operações de leitura, para recuperar dados previamente armazenados, e de escrita, para atualizar ou modificar as informações internas.

O nosso banco de registradores possui 4 entradas:

- *data\_in* (8 bits): Representa o valor a ser escrito no registrador selecionado.
- *write\_select* (4 bits): Controla qual dos 16 registradores receberá o valor de *data\_in*. Ele está conectado a um demultiplexador que direciona o sinal de escrita para o registrador correspondente.
- *rx\_select* (4 bits): Determina qual registrador será lido para a saída *rx*.
- *ry\_select* (4 bits): Determina qual registrador será lido para a saída *ry*.

E apresenta duas saídas:

- *rx* (8 bits): Fornece o valor armazenado no registrador selecionado por *rx\_select*.
- *ry* (8 bits): Fornece o valor armazenado no registrador selecionado por *ry\_select*.

Sua arquitetura interna possui 16 registradores de 8 bits cada um com entradas para dados, a entrada *write\_select* é conectada a um demultiplexador que direciona o sinal de escrita para o registrador apropriado. O valor em *data\_in* é armazenado no registrador selecionado, por fim dois multiplexadores para Leitura um é controlado pelo *rx\_select* que conecta o registrador a saída *rx* e o *ry\_select* que faz o mesmo, mas para a saída *ry*.

Existem duas operações principais: a escrita e a leitura. Na operação de escrita, o valor presente em *data\_in* é armazenado no registrador indicado pelo sinal *write\_select*. Apenas o registrador especificado é atualizado com o novo valor,

enquanto os demais registradores mantêm seus conteúdos inalterados. E na de leitura, os registradores a serem lidos para  $rx$  e  $ry$  são determinados por  $rx\_select$  e  $ry\_select$ , respectivamente. Cada seletor escolhe um registrador cuja saída será enviada ao barramento correspondente.

Figura 11 - Registradores


 


Figura 12 - Banco de registradores

 


## 1.9 Detector de sequência binária

Para criar o componente de sequência binária, que reconheça a sequência "101", foi criado primeiro uma máquina de estados finitos que o aceite, esta máquina possui 3 estados: A(00), B(01) e C(10), os FF tipo d "d1" e "d0" representam juntos

em qual estado a máquina está (com “d1” sendo o bit mais significativo). Para criar a tabela verdade, as entradas foram definidas como: d1, d0 e x(entrada), e as saídas são: d1’(próximo estado de d1), d0’(próximo estado de d0) e S(saída), a partir da tabela verdade se chega à essas expressões do detector representado na figura 13, que ao reconhecer a entrada “101”, sua saída se torna 1.

Figura 13 - Detector de sequência binária

 

### 1.10 Ula de 8 bits

A ULA é um componente digital responsável por realizar operações lógicas e aritméticas básicas. Esta ULA possui as seguintes características e funcionalidades.

#### 1.10.1 Entradas

- A (8 bits): Operando de entrada principal.
- B (8 bits): Operando de entrada secundário.
- SEL (4 bits): Sinal de seleção que determina a operação a ser executada.

#### 1.10.2 Saídas

- *RESULT* (8 bits): Resultado da operação selecionada.
- *overflow\_sub* (1 bit): *overflow* do sub.
- *overflow\_sum* (1 bit): *overflow* de soma.

#### 1.10.2 Operações Disponíveis (Controladas pelo SEL)

1. *AND*: Operação lógica *AND* entre A e B.  $RESULT = A \& B$
2. *OR*: Operação lógica *OR* entre A e B.  $RESULT = A | B$
3. *NOT* (A): Operação lógica *NOT* aplicada apenas ao operando A.  $RESULT = \sim A$
4. *NOR*: Operação lógica *NOR* entre A e B.  $RESULT = \sim (A | B)$
5. *NAND*: Operação lógica *NAND* entre A e B.  $RESULT = \sim (A \& B)$
6. *XOR*: Operação lógica *XOR* entre A e B.  $RESULT = A \oplus B$
7. *SUBTRAÇÃO*: Subtração entre os operandos A e B.  $RESULT = A - B$
8. *SHIFT LEFT*: Deslocamento lógico do operando A para a esquerda em 2 bits.  $RESULT = A \ll 2$

9. *SHIFT RIGHT*: Deslocamento lógico do operando A para a direita em 2 *bits*.

$RESULT = A \gg 2$


10. SOMADOR: Somados operandos A e B, com detecção de "carry out".  $RESULT =$

$A+B$   $overflow\_sum = (Resultado > 255)$

#### 1.11 Extensor de Sinal 4 *bits* para 8 *bits*

Um extensor de sinal de 4 *bits* para 8 *bits* copia os 4 *bits* de entrada para os 4 *bits* menos significativos da saída. Para extensão de sinal, o *bit* mais significativo da entrada (*bit* 3) é replicado nos 4 *bits* mais significativos da saída. Isso mantém o valor correto em complemento de dois.


Figura 14 - Extensor de sinal

 

#### 1.12 Máquina de estados: semáforo

Máquina de estados de um semáforo de pedestres, tem dois estados: verde e vermelho, a entrada é um botão que quando está em 0 não faz nada, e quando está em 1, muda o estado da máquina.

Figura 15 - Semáforo de pedestres

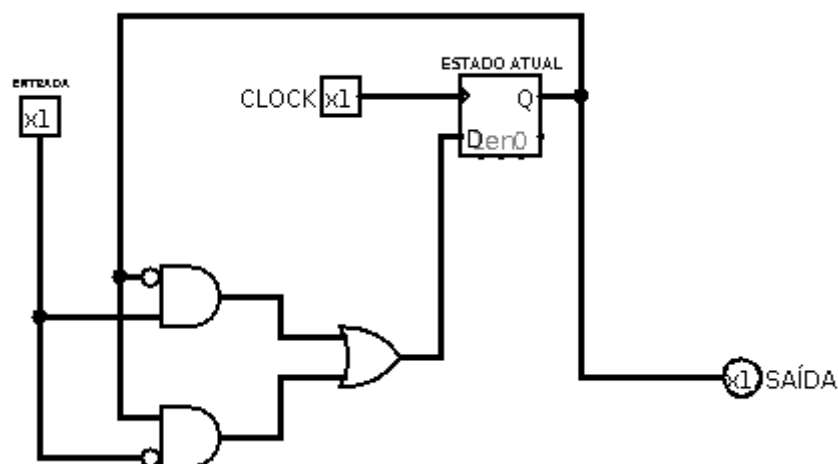




### 1.13 Contador síncrono

Um contador síncrono de 4 bits é um circuito digital que conta sequencialmente em binário, de 0 a 15, sincronizado por um único sinal de *clock*. Ele utiliza *flip-flops* para armazenar os *bits* e avança seu estado a cada pulso do *clock*, alterando os valores de acordo com uma lógica combinacional que define a sequência binária. A tabela verdade tem como entrada os bits atuais(FF3, FF2, FF1, FF0) e os bits futuros são as saídas(FF3+, FF2+, FF1+, FF0+).

Figura 16 - Contador síncrono

 

### 1.14 Paridade ímpar

Esse componente mostra quais dos sinais apresentam quantidades ímpares de

1s

Figura 17 - Paridade ímpar


 


Tabela 3 - Tabela de paridade ímpar

ENTRADA				SAÍDA
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1

1.15 Otimização lógica


Figura 18 - Circuito simplificado

 

Em um decodificador de um binário de 3 bits para acender LED'S de um display de 7 segmentos em decimal, o LED "C" vai acender em todas as ocasiões, com a exceção do número 2, este circuito simplificado é o decodificador para o LED "C", de um binário de 3 bits para decimal.

#### 1.16 Decodificador de 7 segmentos

Este decodificador converte um binário de 4 bits para os sinais necessários para acionar um display de 7 segmentos em hexadecimal, cada um dos componentes (A-G) está relacionado a um dos *leds* do display, para chegar à essas expressões foi necessário o uso de tabelas verdade, para cada led do display, onde as entradas eram os 4 bits, e a saída o sinal para o *led*.

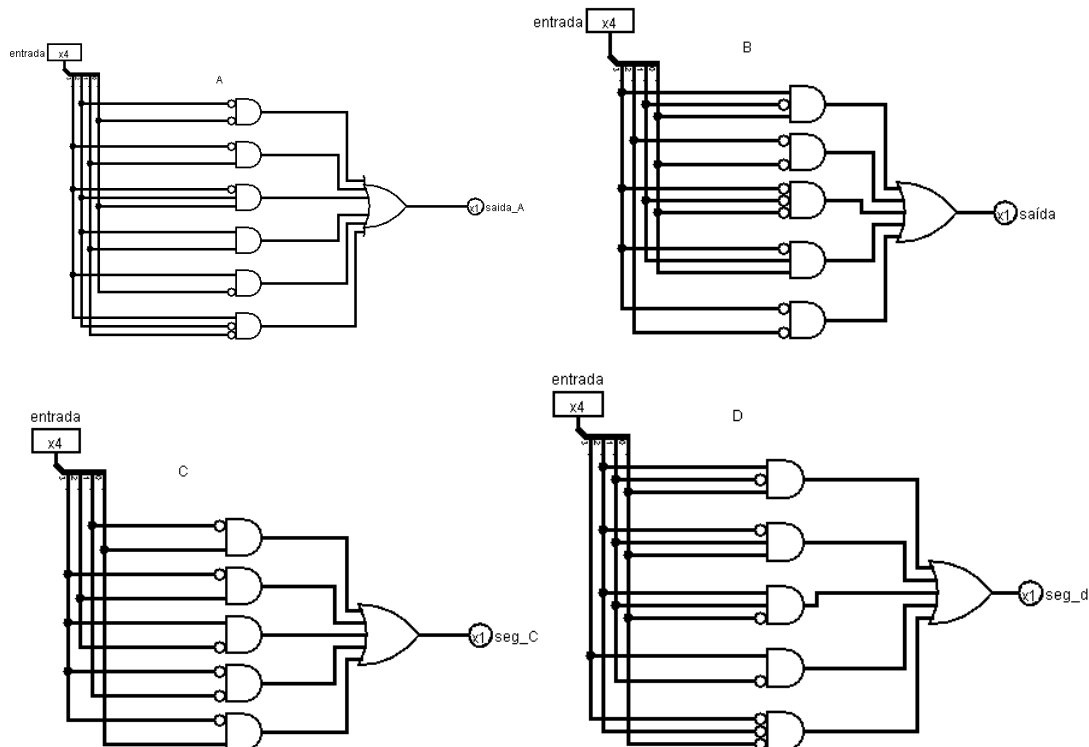


 


Figura 19 - *Display hexadecimal*

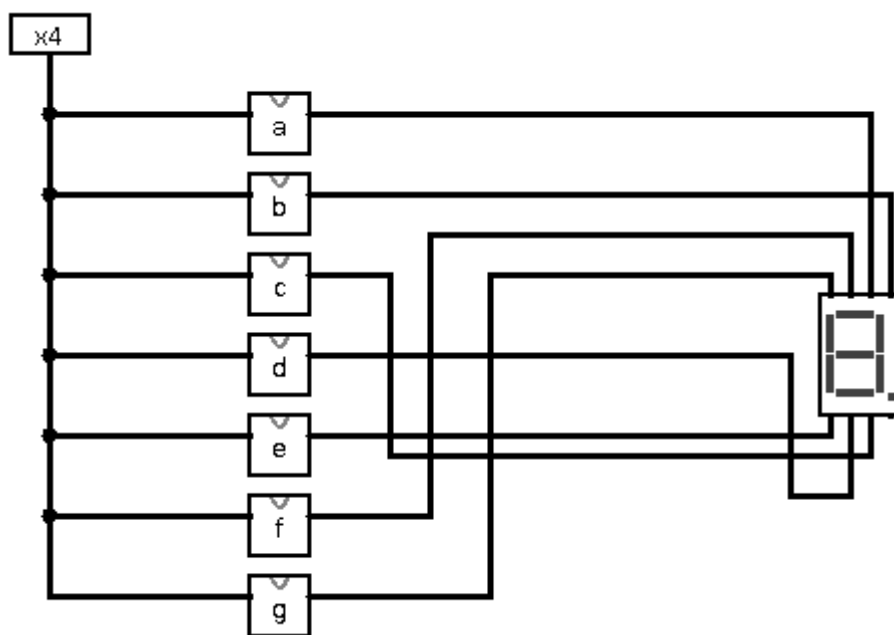

1.17 Detector de números primos

O componente através de portas lógicas recebe uma entrada de 4 *bits* e a saída é 1 apenas se o número for primo.

 


Tabela 4 - Tabela dos números primos

ENTRADA				SAÍDA
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1

## REFERÊNCIAS

Maganha, G. V. (7 de 12 de 2024). *GV ensino*. Fonte: Youtube:

<https://youtube.com/@gvensino?si=6hcXfaUM9wIMjL1r>

Souza, P. (7 de 12 de 2024). *Pedro Souza*. Fonte: Youtube:

<https://youtube.com/@pedrosouza-bu2dn?si=s4laZ1mUzetPUC1>